
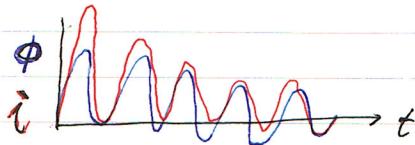


## 2.7 変圧器の励磁電流

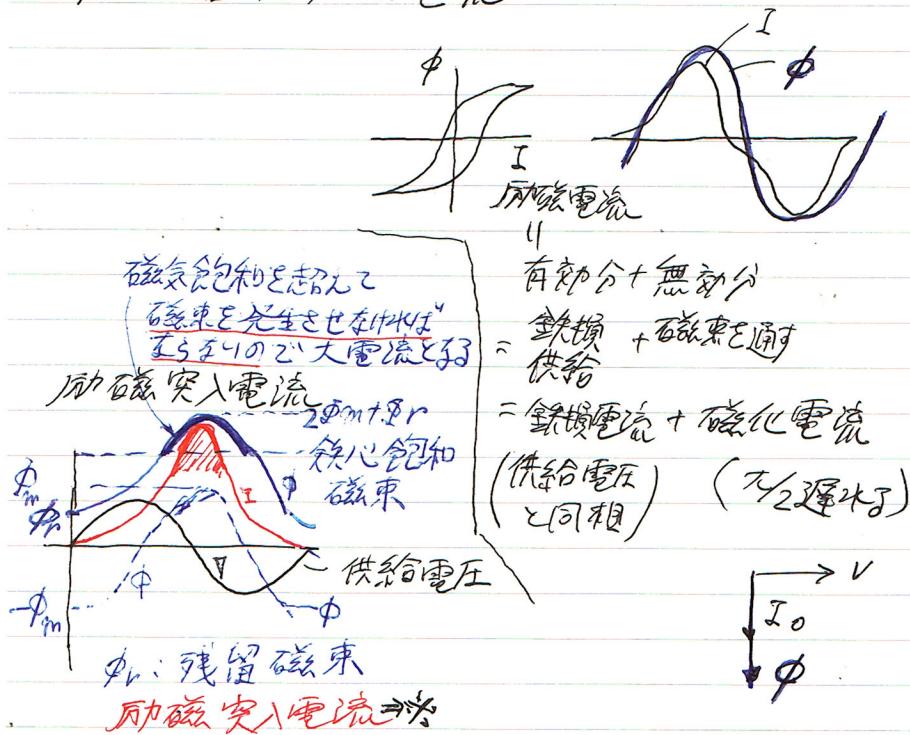

$$V = e = - \frac{d\Phi}{dt}$$


印加電圧 誘導起電力 レンツの法則

$$\Phi = \frac{NI}{R_m} \dots \text{飽和} \rightarrow$$

$\therefore I \uparrow$

\* 変圧器の一次側の過電流遮断器の設定値の選定に注意を要する。

2.8 変圧器の定格周波数とは異なる周波数での運転云々

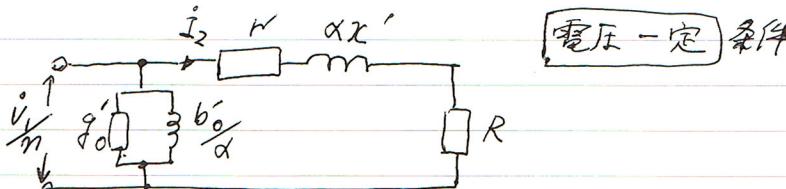

電圧一定で周波数を1倍したときの等価回路(二次換算)

(1) 勵磁電流  $f \propto I_V$

$$e = -\frac{d\phi}{dt} \propto fB, \quad \phi = \frac{NI}{Rm}$$

## (ヒツの法則)

$\therefore f \uparrow I_2$

子工鉄心餃和

などとか

## (2) 無負荷損

$f \mapsto p$

$$W = \frac{1}{2} BH \quad , \quad P = \frac{1}{2} BH f \propto V^2 f$$

$\therefore f \uparrow p$

## ② うす電流損

$$P = I^2 R \propto V^2$$

支向小生  
せうこう

レズ  
34"


5

小 (3) 負荷損  $\rightarrow$  銅损  $f \uparrow P \downarrow$  ) (モデル図より  $I_2 \downarrow$ )


② 漂遊負荷損失<sup>△</sup>

貞節錄

内鉄形  
单相三脚  
鉄心

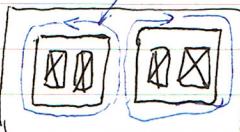

## 無負荷時

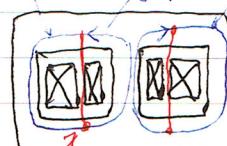

角荷時

$$W = I^2 R \propto \left( \frac{\frac{d\phi}{dt}}{R} \right)^2 R \propto \frac{f^2 \phi^2}{R} \propto \frac{f^2 I^2}{R} \quad (\text{負荷})$$

#### (4) 定格出力

損失増加 ⇒ 温度上昇 → 負荷電流下がり ⇒ 出力低下

#### (5) 電圧変動率

$$E = P \cos \phi + Q \sin \phi$$

%R 降低 %X 降低

$f \uparrow Q \uparrow$

#### (6) 変圧器の効率

$$\eta = \frac{P_0}{P_0 + P_i + P_c}$$

(60Hz用⇒50Hz)  
使用

Pc 20% UP.

磁束飽和域に達すると  
励磁電流が急激に増加する。

変圧器 → 60Hz用  
(50Hz用⇒20%)

$$E = 8.98 f N \Phi m$$

$\Phi_m$  ↑ 17% downするので  
使用できないことはないが

$f \uparrow X \uparrow$  &  $E \uparrow$  に注意。  
配電用はOKだが、

大容量変圧器ほど要注意。  
ため使用しない。


### 2.9 変圧器の試験法

(1) 外観検査, (2) 乾燥測定, 直流,  $I_n$  の 15% 以下

電圧降下法 or アリッジ法

(3) 変圧比測定:  $V_m$  の 10% 程度

(4) 極性試験 or びく角変位試験

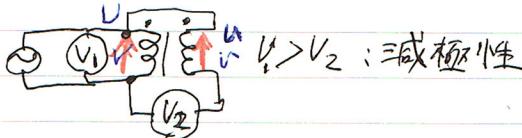

(5) 120°-タレス試験  
変圧器の銅損、120°-タレスを求める  
定格電流




(6) 無負荷試験

上図の短絡を開放。高压側巻線を開放  
無負荷電流(励磁電流)、無負荷損(鉄損)を求める。

(7) 交流耐電圧試験 … 充電部-大地間、充電部相互間の絶縁

① 加圧試験

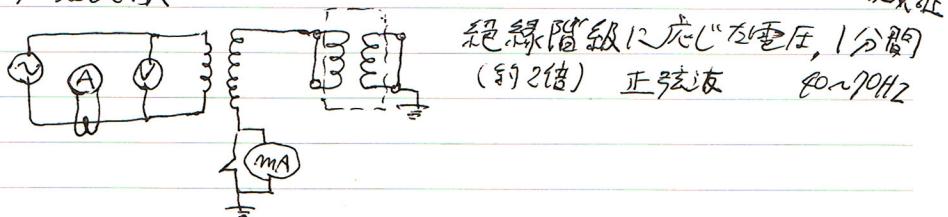

② 誘導試験

(8) 負荷時タップ切替装置の試験


(9) 冷却扇および送油ポンプの入力測定

↑ 完成検査

(1) 溫度上界試験

i) 実負荷法 小容量変圧器

ii) 逆還負荷法 損失分を供給

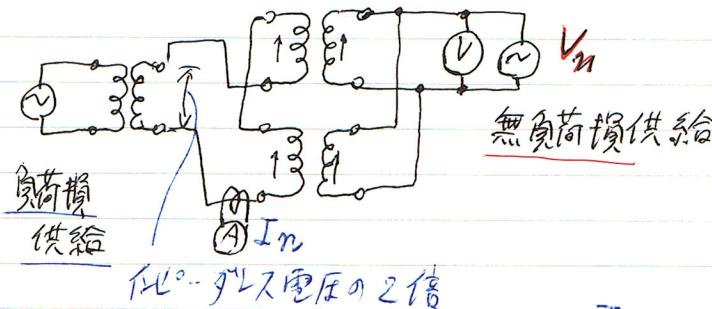


$$T_{CoLL} - T_{OL} = T_{CN} - T_{ON}$$

$$T_{卷線} = T_{油} @ I_L + (T_{卷} @ I_n - T_{油} @ I_n)$$

① 負荷電流 = 定格電流  $\sqrt{\text{無負荷損} + 15\% \text{ 複数負荷損}}$   
平均油温, MAX油温  $75^{\circ} \text{C}$


②  $I_n$  通電 1H 後 卷線平均温度と油温測定

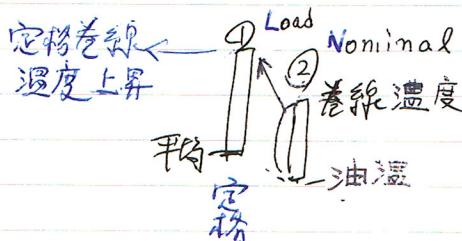

(11) 雷仕ヘルス耐電圧試験

(12) 驚音測定

(13) 三相変圧器の零相仕ヘルス測定

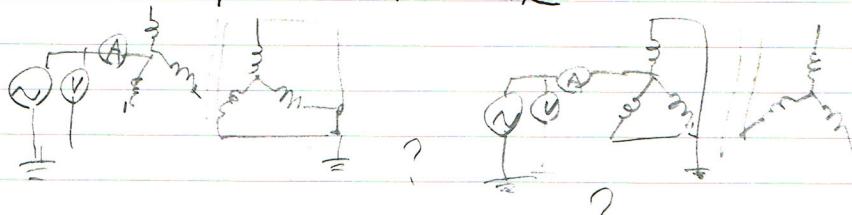

(14) 開閉仕ヘルス耐電圧試験

(15) 長時間交流耐電圧試験

(16) 短絡試験

$$I_s = \frac{100}{\% Z} \times I_n, t = 2 \text{ 秒}$$


(実効値)

$$I_s > 25 I_n \quad t' = 2 \times \left( \frac{25 I_n}{I_s} \right)^3$$

① 低圧側巻線の

↑ 経験強度強

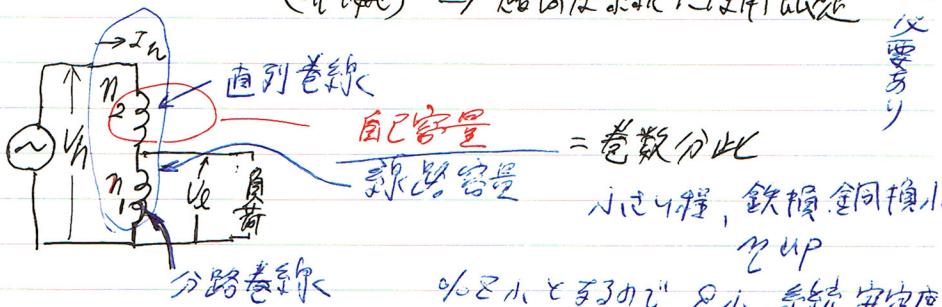2.10 単巻変圧器 高側接地時に低圧側に高電圧発生する。  
(非接地) → 超高压系統に使用可能



$$V_h I_h = V_e I_e \leftarrow \text{直接伝送}$$
$$\hookrightarrow (V_h - V_e) I_h + V_e I_h$$

変圧作用伝送